



哈爾濱工業大學 (深圳)  
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

## 课程报告

开课学期: 2022 夏季

课程名称: 计算机设计与实践

项目名称: 基于 miniRV-1 的 SoC 设计

项目类型: 综合设计型

课程学时: 56 地点: T2210

学生班级: 4 班

学生学号: 200110420

学生姓名: 文欣婉

评阅教师: \_\_\_\_\_

报告成绩: \_\_\_\_\_

实验与创新实践教育中心制

2022 年 7 月

注：本设计报告中各个部分如果页数不够，请同学们自行扩页。原则上一定要把报告写详细，能说明设计的成果、特色和过程。报告应该详细叙述整体设计，以及设计中的每个模块。设计报告将是评定每个人成绩的重要组成部分（**设计内容及报告写作**都作为评分依据）。

设计的功能描述（含所有实现的指令描述，以及单周期/流水线 CPU 频率）

实现的 18 条指令如下：

【注释：(r)表示寄存器 r 的值，Mem[addr]表示地址为 addr 的存储单元的值，sext(a)表示 a 的符号扩展】

1. add rd, rs1, rs2:  
加  $(rd) \leftarrow (rs1) + (rs2)$
2. sub rd, rs1, rs2:  
减  $(rd) \leftarrow (rs1) - (rs2)$
3. and rd, rs1, rs2:  
与  $(rd) \leftarrow (rs1) \& (rs2)$
4. or rd, rs1, rs2:  
或  $(rd) \leftarrow (rs1) | (rs2)$
5. xor rd, rs1, rs2:  
异或  $(rd) \leftarrow (rs1) \wedge (rs2)$
6. sll rd, rs1, rs2:  
左移  $(rd) \leftarrow (rs1) \ll (rs2)$
7. srl rd, rs1, rs2:  
逻辑右移  $(rd) \leftarrow (rs1) \gg (rs2)$
8. sra rd, rs1, rs2:  
算术右移  $(rd) \leftarrow (\$signed(rs1)) \gg (rs2)$
9. addi rd, rs1, imm:  
加立即数  $(rd) \leftarrow (rs1) + sext(imm)$
10. andi rd, rs1, imm:  
与立即数  $(rd) \leftarrow (rs1) \& sext(imm)$
11. ori rd, rs1, imm:  
或立即数  $(rd) \leftarrow (rs1) | sext(imm)$
12. xori rd, rs1, imm:  
异或立即数  $(rd) \leftarrow (rs1) \wedge sext(imm)$
13. slli rd, rs1, shamt:  
左移立即数位  $(rd) \leftarrow (rs1) \ll shamt$
14. srli rd, rs1, shamt:  
逻辑右移立即数位  $(rd) \leftarrow (rs1) \gg shamt$
15. srai rd, rs1, shamt:  
算数右移立即数  $(rd) \leftarrow (\$signed(rs1)) \gg shamt$
16. lw rd, offset(rs1):  
取数  $(rd) \leftarrow sext(Mem[(rs1) + sext(offset)] [31:0])$
17. jalr rd, offset(rs1):  
跳转  $t \leftarrow (pc) + 4; (pc) \leftarrow ((rs1) + sext(offset)) \& \sim 1; (rd) \leftarrow t$ （将原来的 pc+4 的值写入寄存器 rd，将 pc 设置为  $(rs1) + sext(offset)$ ，把计算出的地址的最低位设为 0）

18. sw rs2, offset(rs1):

存数  $\text{Mem}[(\text{rs1}) + \text{sext}(\text{offset})] \leftarrow (\text{rs2})[31:0]$

19. beq rs1, rs2, offset:

相等则跳转  $\text{if}((\text{rs1}) == (\text{rs2}))(\text{pc}) \leftarrow (\text{pc}) + \text{sext}(\text{offset})$

20. bne rs1, rs2, offset:

不等则跳转  $\text{if}((\text{rs1}) \neq (\text{rs2}))(\text{pc}) \leftarrow (\text{pc}) + \text{sext}(\text{offset})$

21. blt rs1, rs2, offset:

小于则跳转  $\text{if}((\text{rs1}) < (\text{rs2}))(\text{pc}) \leftarrow (\text{pc}) + \text{sext}(\text{offset})$  (有符号数)

22. bge rs1, rs2, offset:

大于等于则跳转  $\text{if}((\text{rs1}) \geq (\text{rs2}))(\text{pc}) \leftarrow (\text{pc}) + \text{sext}(\text{offset})$  (有符号数)

23. lui rd, imm:

取长立即数  $(\text{rd}) \leftarrow \text{sext}(\text{imm}[31:12] \ll 12)$

24. jal rd, offset:

跳转  $(\text{rd}) \leftarrow (\text{pc}) + 4; (\text{pc}) \leftarrow (\text{pc}) + \text{sext}(\text{offset})$

按照指导书,单周期时钟频率使用 25mhz, 流水线频率使用 50mhz 皆成功。单周期未做更高频率的尝试, 流水线 cpu 频率成功上板最高为 180mhz。


设计的主要特色 (除基本要求以外的设计)

流水线 CPU 设计中, 对于不涉及访存的数据冒险, RAW 冒险的三种情形均采用前递的方式解决, 提高执行效率; 对于涉及访存的数据冒险, 采用先停顿后续指令一个时钟周期, 再前递的方式解决; 对于控制冒险, 采用静态预测的方式解决, 预测分支指令总是不跳转, 若在分支指令到达执行阶段时发现预测错误, 则将后续已传入错误指令的流水级清空, 以在下一个时钟周期传入正确的指令。


资源使用、功耗数据截图 (Post Implementation; 含单周期、流水线 2 个截图)

以下是示例, 请贴自己的图。


单周期 25mhz

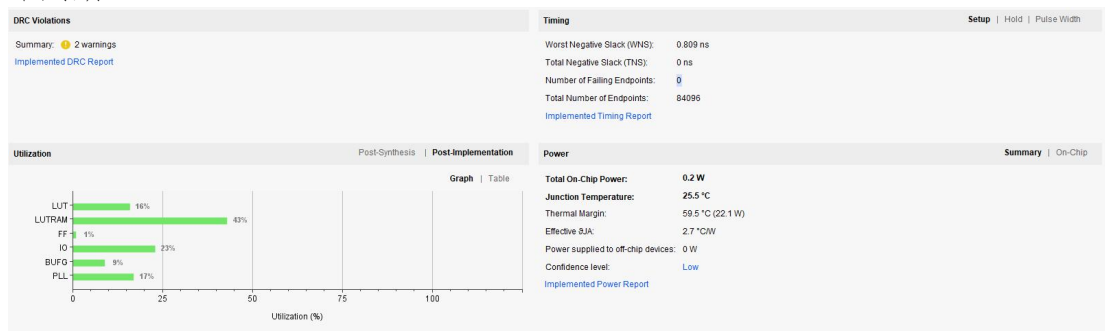


流水线 50mhz

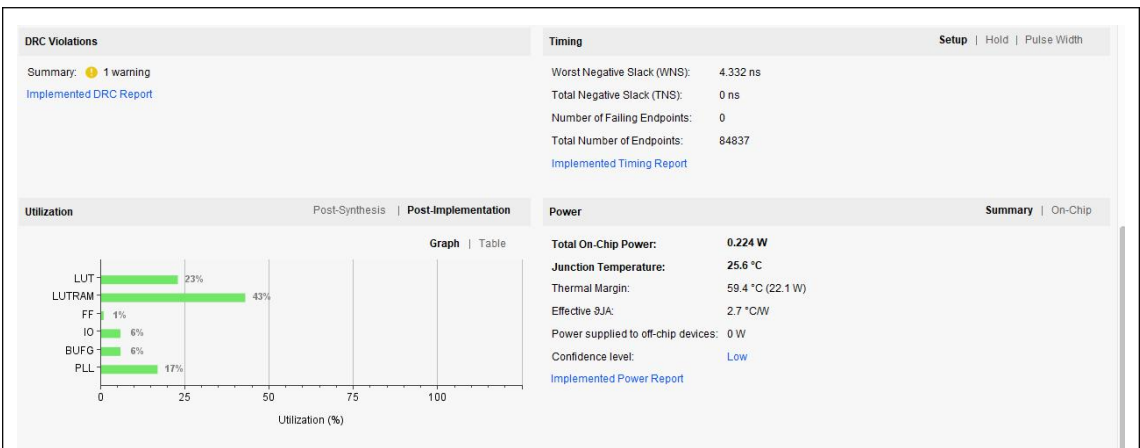

### 流水线 100mhz

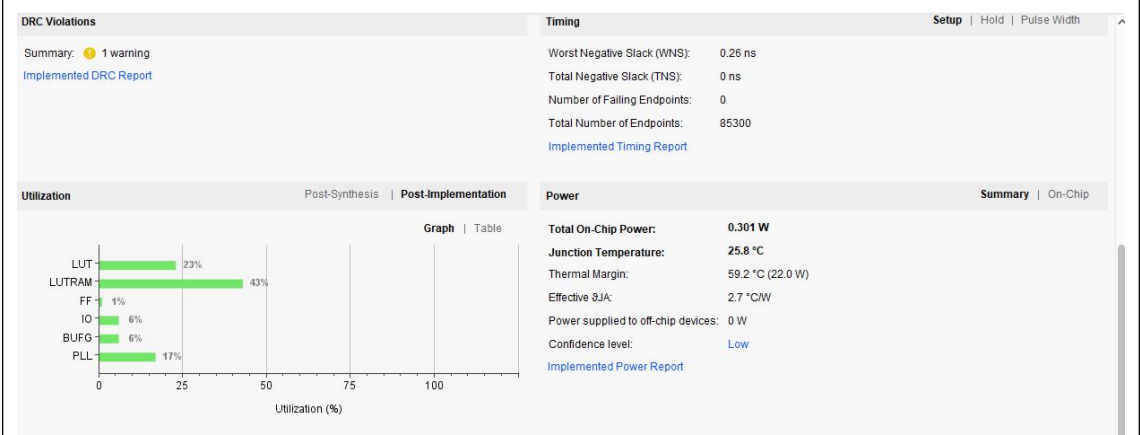


### 流水线 180mhz

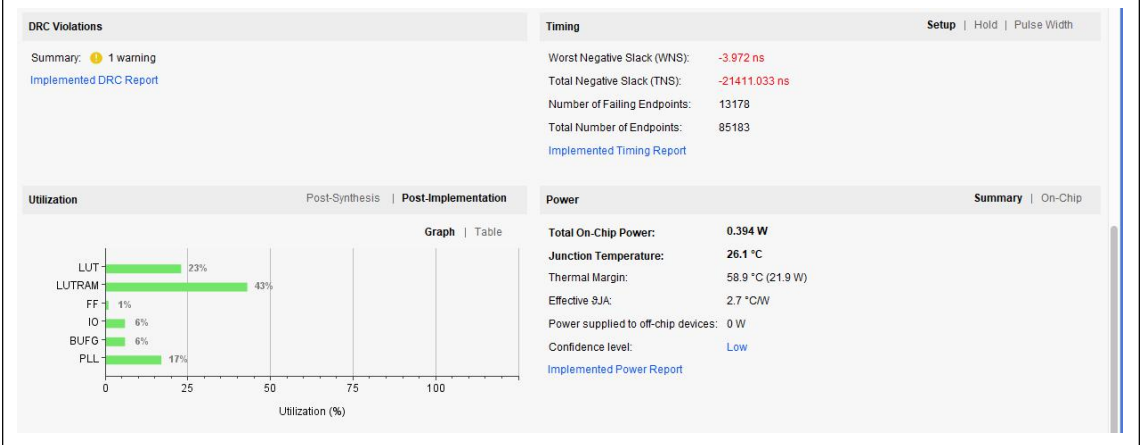

# 1 单周期 CPU 设计与实现
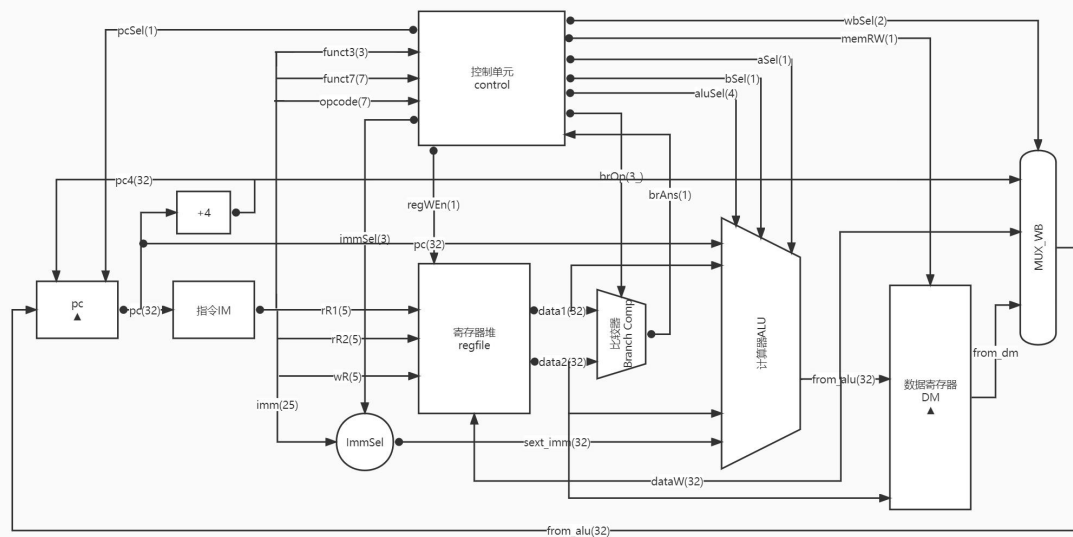
## 1.1 单周期 CPU 整体框图

要求：无需画出模块内的具体逻辑，但要标出模块的接口信号名、模块之间信号线的信号名和位宽，以及说明每个模块的功能含义。



各个模块功能：

**pc:** 更新 pc

**指令 IM:** 指令寄存器

**寄存器堆 regfile:** 从此获取 32 个寄存器存储内容

**控制单元 control:** 给出控制信号

**比较器 BranchComp:** 获取相应比较结果


**计算器 ALU:** 获取相应计算结果

**数据寄存器 DM:** 根据所给地址获得内存内容


**MUX\_WB:** 选择写回数据寄存器的内容
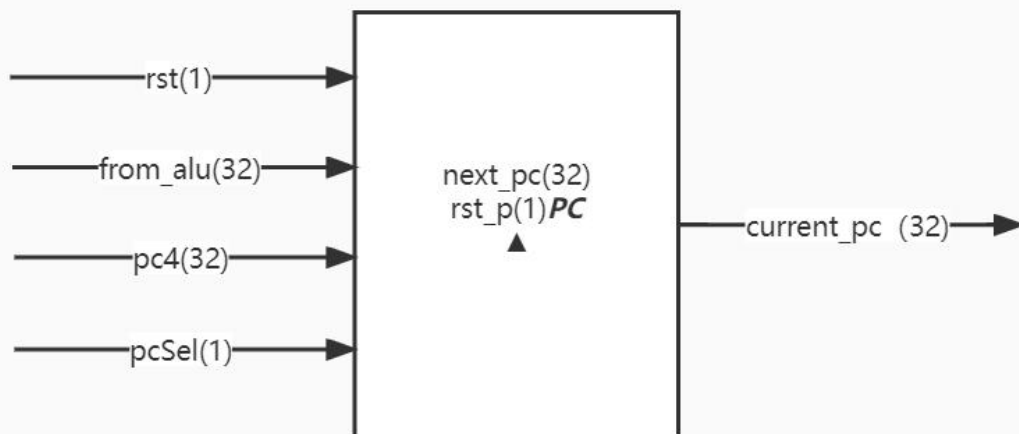
## 1.2 单周期 CPU 模块详细设计

要求：画出各个模块的详细设计图，包含内部的子模块，以及关键性逻辑；标出子模块接口信号名、各信号线的信号名和位宽，并有详细的解释说明。



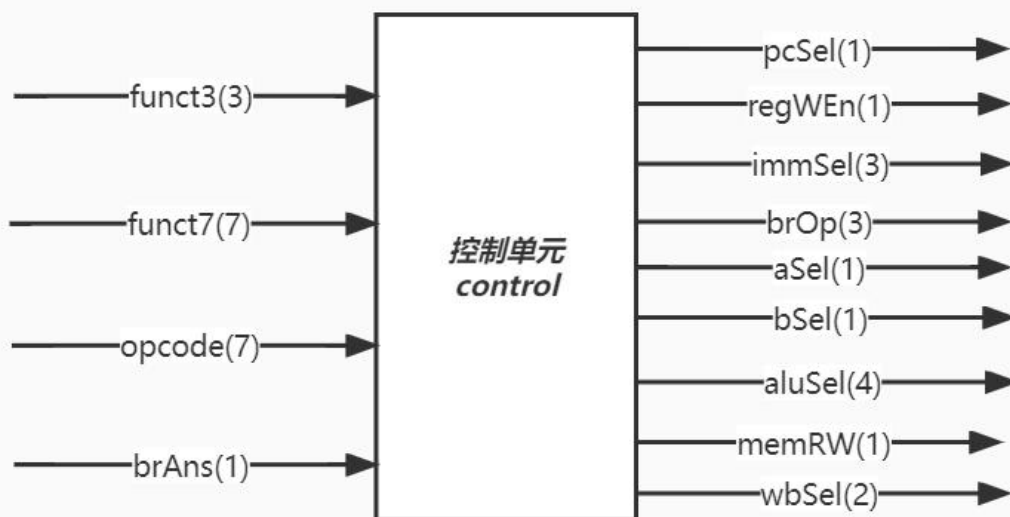**next\_pc** 的赋值采用组合逻辑，当 **pcSel** 为 0 时表示跳转，被赋为计算出来的地址 **from\_alu**；当 **pcSel** 为 1 时表示不跳转，被赋为 **pc4**（恒为 **pc+4**）。复位信号 **rst** 无效一个时钟周期后的时钟上升沿信号 **rst\_p** 无效。**current\_pc** 的赋值采用时序逻辑，在每个时钟上升沿，当 **rst\_p** 有效时，被赋值为 0；无效时，被赋值为 **next\_pc**。以实现 **pc** 的更新。



控制信号的赋值均采用组合逻辑。

**pcSel**: 根据 **opcode** 判断指令类型，当指令为 R 型指令、I 型指令、LW 指令、S 型指令、U 型指令时，指令不跳转，**pcSel** 设为 1；当指令为 B 型指令时，由比较器结果判断指令跳转与否，**pcSel** 设为 **brAns**；当指令为 J 型指令或 **jalr** 指令，指令跳转，**pcSel** 设为 0；其余情况默认指令不跳转，**pcSel** 设为 1。

**regWEn**: 当指令为 S 型指令或 B 型指令时，不写寄存器，**regWEn** 设为 0，否则设为 1。

**immSel:** 根据 opcode 判断指令类型选择如何对立即数进行扩展。当指令为 I 型指令、LW 指令、jalr 指令时, immSel 设为`I\_SEXT`; 当指令为 S 型指令时, immSel 设为`S\_SEXT`; 当指令为 B 型指令时, immSel 设为`B\_SEXT`; 当指令为 U 型指令时, immSel 设为`U\_SEXT`; 当指令为 J 型指令时, immSel 设为`J\_SEXT`; 其余情况默认 immSel 设为 3'b111。

**brOp:** 当指令类型为 B 型指令时, 比较器做何比较由 funct3 决定, 直接将 brOp 设为 funct3; 其余情况默认 brOp 设为 3'b111。


**aSel:** 根据指令类型判断 ALU 第一个操作数。当指令类型为 B 型指令或 J 型指令时, aSel 设为 0; 否则 aSel 设为 1。

**bSel:** 根据指令类型判断 ALU 第二个操作数。当指令类型为 R 型指令时, bSel 设为 0; 否则 bSel 设为 1。

**aluSel:** 当指令类型为 R 型指令时, 根据 funct3 和 funct7 判断计算器进行的操作类型, 分别将 aluSel 设为`SUB`、`ADD`、`AND`、`OR`、`XOR`、`SLL`、`SRL`、`SRA`, 其它情况默认为`NOOP`; 当指令类型为 I 型指令时, 根据 funct3 和 funct7 判断计算器进行的操作类型, 分别将 aluSel 设为`ADD`、`AND`、`OR`、`XOR`、`SLL`、`SRL`、`SRA`, 其它情况默认为`NOOP`; 当指令为 LW 指令、jalr 指令、S 型指令、B 型指令、J 型指令时, aluSel 设为`ADD`; 当指令为 U 型指令时, aluSel 设为`LUI`; 其余情况默认 aluSel 设为`NOOP`。


**memRW:** 根据指令类型判断读写内存。当指令类型为 S 型指令时需要写内存, memRW 设为 1; 其余情况默认不写内存, 设为 0。

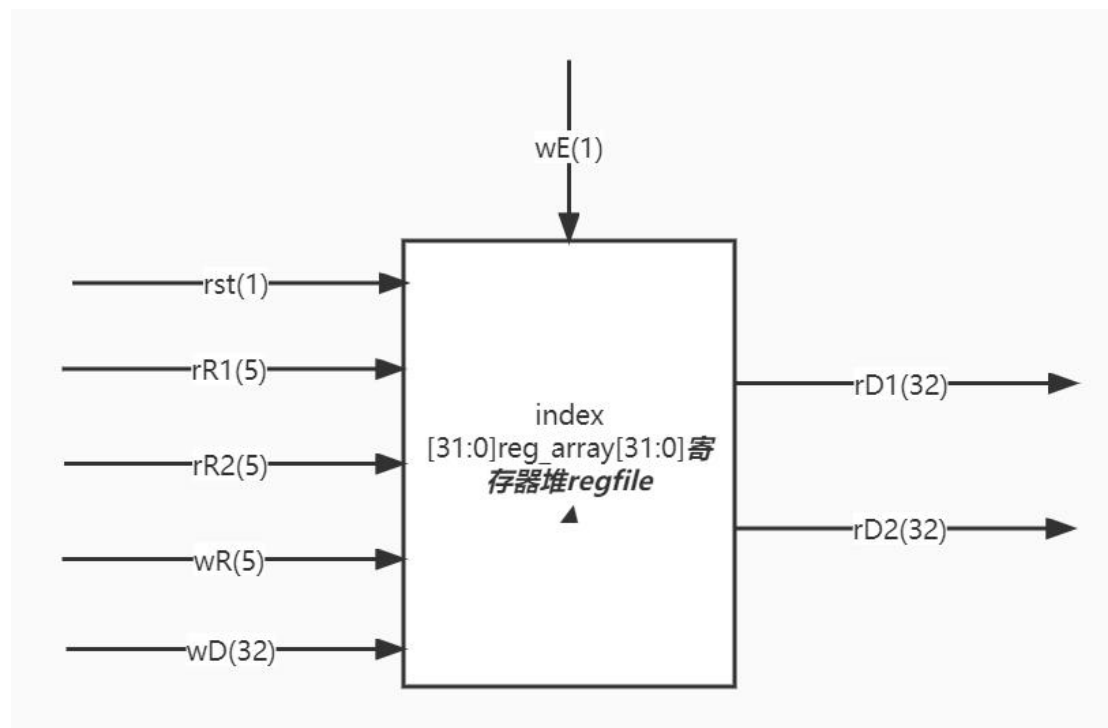**wbSel:** 根据指令类型选择写回寄存器的内容。当指令类型为 J 型指令、jalr 指令时, wbSel 设为`PC4`; 当指令为 LW 指令时, wbSel 设为`FROM\_DM`; 其余情况默认 wbSel 设为`FROM\_ALU`。




读寄存器采用时序逻辑, 每个时钟下降沿来临时, 若 rR1 不是 0 号寄存器, 将其中存储的内容赋给 rD1, 否则将 rD1 设为 0; 若 rR2 不是 0 号寄存器, 将其中存储的内容赋给 rD2, 否则将 rD2 设为 0。

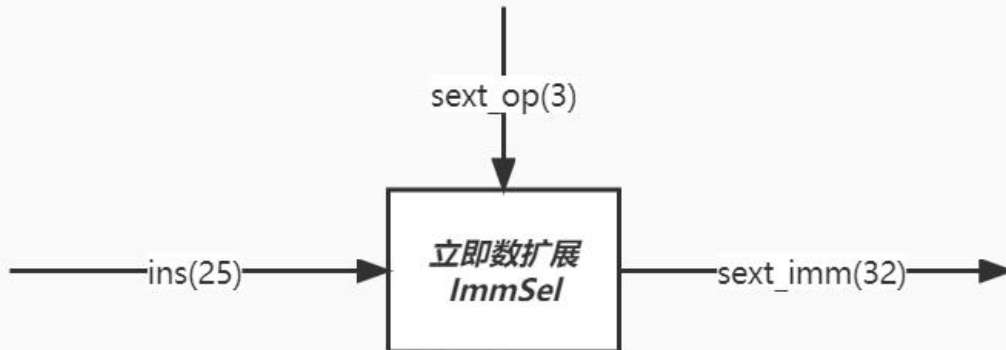写寄存器采用时序逻辑，每个时钟上升沿来临时，0 号寄存器 `reg_array[0]` 恒设为 0，复位信号有效时，所有寄存器设为 0。不复位时，若写寄存器堆信号有效，即 `wE` 为 1 时，且目标寄存器不是 0 号寄存器，则将 `reg_array[wR]` 设为 `wD`。




 根据控制信号对 25 位的数 `ins` 进行相应立即数扩展为 32 位的 `sext_imm`。当 `sext_op` 为 `I_SEXT` 时，进行 I 型立即数扩展；当 `sext_op` 为 `S_SEXT` 时，进行 S 型立即数扩展；当 `sext_op` 为 `B_SEXT` 时，进行 B 型立即数扩展；当 `sext_op` 为 `U_SEXT` 时，进行 U 型立即数扩展；当 `sext_op` 为 `J_SEXT` 时，进行 J 型立即数扩展；其余情况默认设置 `sext_imm` 为 0。



 
`brOp` 为 `BEQ` 时，`data1==data2` 则将 `brAns` 设为 0，否则为 1；为 `BNE` 时，与 `BEQ` 相反；为 `BLT` 时，`data1<data2` 则将 `brAns` 设为 0，否则为 1；为 `BGE` 时，与 `BLT` 相反。






运算器采用组合逻辑。

aSel 为 0 时，ALU 第一个操作数 a 选择 pc，为 1 时选择 reg1 存储的数。bSel 为 0 时，ALU 第二个操作数 b 选择 reg2 存储的数，为 1 时选择扩展后的立即数。当 aluSel 为 `ADD 时，ALU 对两操作数进行加法操作 ( $\text{result} = a + b$ )；当为 `SUB 时，做减法操作 ( $\text{result} = a - b$ )；当为 `AND 时，做与操作 ( $\text{result} = a \& b$ )；当为 `OR 时，做或操作 ( $\text{result} = a | b$ )；当为 `XOR 时，做异或操作 ( $\text{result} = a \wedge b$ )；当为 `SLL 时，做左移操作 ( $\text{result} = a \ll b[4:0]$ )；当为 `SRL 时，做逻辑右移操作 ( $\text{result} = a \gg b[4:0]$ )；当为 `SRA 时，做算数右移操作 ( $\text{result} = (\text{signed}(a)) \gg b[4:0]$ )；当为 `LUI 时，直接将 b 赋值给 result ( $\text{result} = b$ )；其他情况默认将 result 直接赋值为 0。

 

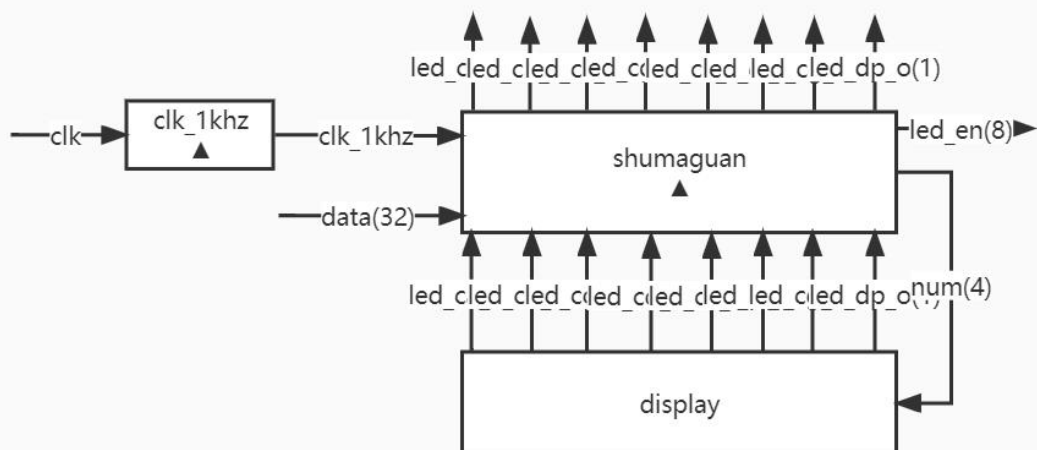寄存器堆写回值 `dataW` 的赋值采用组合逻辑。当 `wbSel='PC4` 时，选择 `pc+4`；当 `wbSel='FROM_ALU` 时，选择 ALU 的计算结果；当 `wbSel='FROM_DM` 时，选择从 DM 中取出的结果。




数码管显示逻辑。`Top` 模块获取数码管所需显示的数字 `data` 和进行时钟分频得到时钟信号 `clk_1khz`，传入 `shumaguan` 模块，由 `shumaguan` 模块计算出每个分频后时钟周期显示的数字 `num` 和数码管使能信号。

### 1.3 单周期 CPU 仿真及结果分析


要求：包含逻辑运算、访存、分支跳转三类指令的仿真截图以及波形分析；每类

指令的截图和分析中，至少包含 1 条具体指令；截图需包含信号名和关键信号。

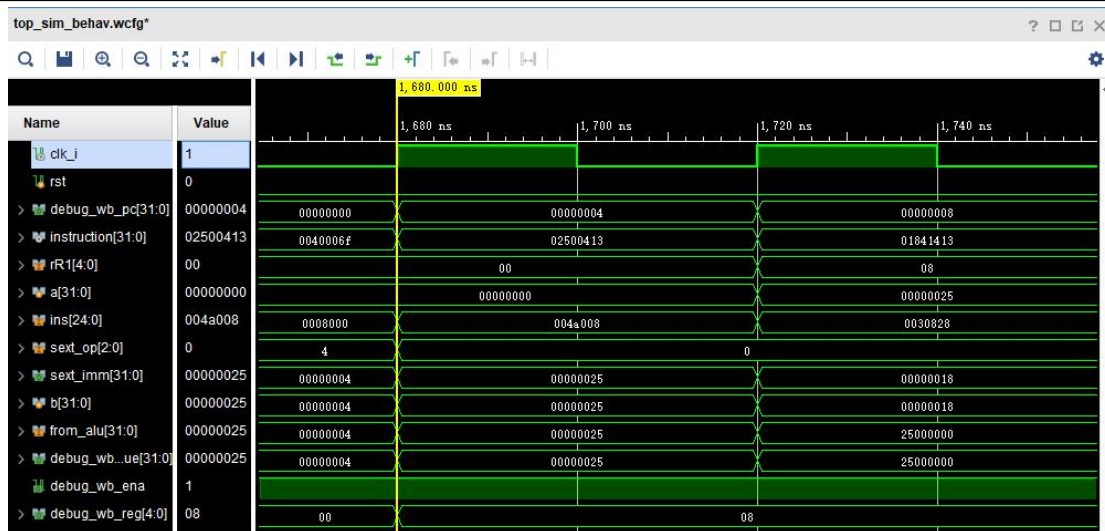

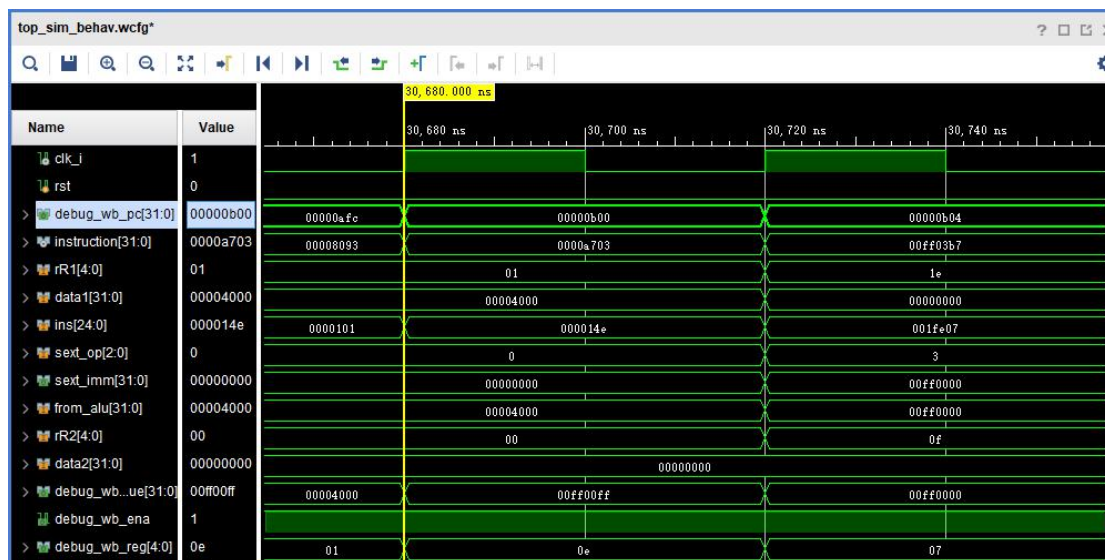
4: 02500413                      addi    x8,x0,37

在时钟上升沿获得当前 pc 后，从 IM 取出指令 instruction，分析指令。从寄存器堆中取出寄存器 rR1，即 0 号寄存器的内容作为 ALU 的第一个操作数，即 a=0；同时由 sext\_op=0，判断将指令后 25 位做 I 型立即数扩展，得到 32 位的立即数 sext\_imm 作为 ALU 的第二个操作数，即 b=0x25。两操作数在 ALU 中做加法操作得到结果，即 from\_alu=0x25，并将该结果写回 8 号寄存器。



b00: 0000a703                      lw x14,0(x1)

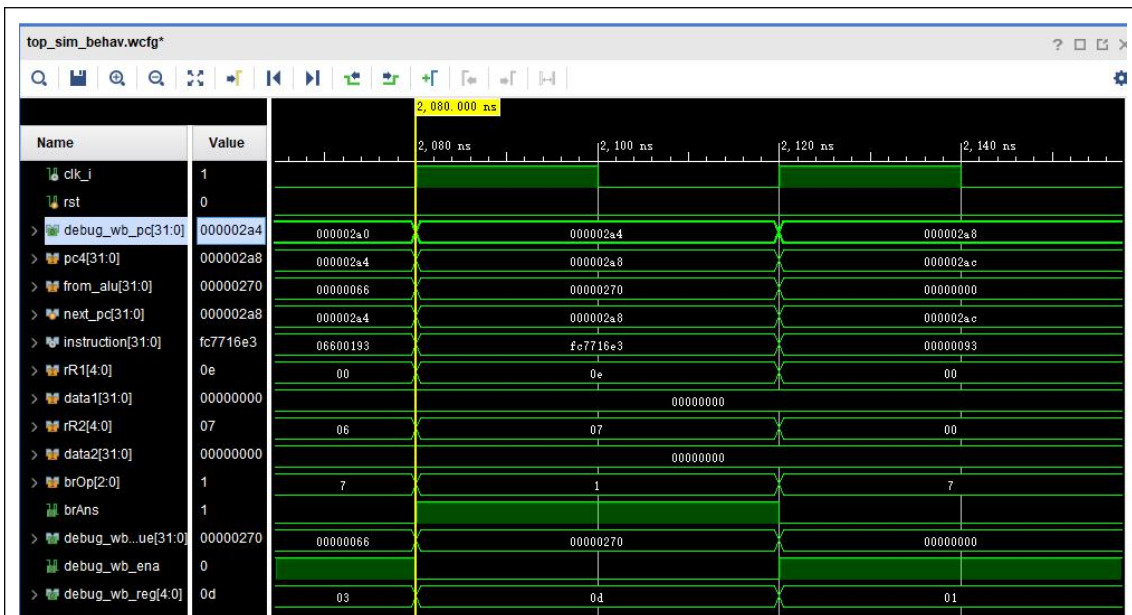在时钟上升沿获得当前 pc 后，从 IM 取出指令 instruction，分析指令。从寄存器堆中取出寄存器 rR1，即 1 号寄存器的内容作为 ALU 的第一个操作数，即 a=0x4000；同时由 sext\_op=0，判断将指令后 25 位做 I 型立即数扩展，得到 32 位的立即数 sext\_imm 作为 ALU 的第二个操作数，即 b=0。两操作数在 ALU 中做加法操作得到结果，即 from\_alu=0x4000。该结果作为内存地址，取出该地址中存储的内容 0xff00ff 写入 14 号寄存器。




2a4: fc7716e3                      bne x14,x7,270 <fail>

在时钟上升沿获得当前 pc 后，从 IM 取出指令 instruction，分析指令。从寄存器堆中取出寄存器 rR1，即 14 号寄存器的内容作为比较器的第一个操作数，即 data1=0；从寄存器堆中取出寄存器 rR2，即 7 号寄存器的内容作为比较器的第一个操作数，即 data2=0；由 brOp=1，判断两操作数是否相等，得判断结果相等，即 brAns=1，说明指令顺序执行，不跳转，所以将 pc4 作为下条 pc，即 next\_pc=0x2a8，而非 ALU 得到的跳转地址 0x270。

## 2 流水线 CPU 设计与实现

### 2.1 流水线的划分

要求：画出流水线如何划分，说明每个流水级具备什么功能、需要完成哪些操作。

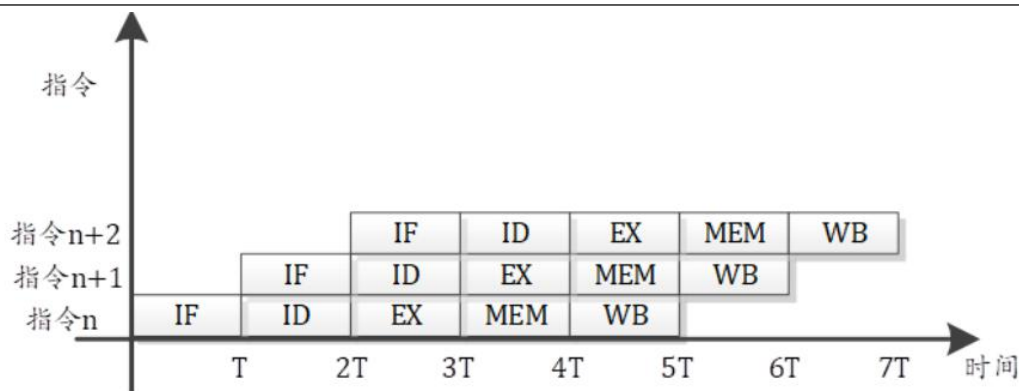

经典五级流水结构：

》取指 阶段（Instruction Fetch, IF）：是指将指令从指令存储器中读取出来的过程。

》译码 阶段（Instruction Decode, ID）：是指将取指阶段取出的指令进行翻译的过程。译码阶段将得到指令的操作码、功能码、操作数寄存器号等信息，然后从寄存器堆（Register File）取出操作数，同时产生指令执行所需的控制信号。


》执行 阶段（instruction EXecute, EX）：是指根据指令的操作码和功能码，对指令操作数进行运算的过程。如果指令是一条加法运算指令，则对操作数进行加法操作；如果是减法运算指令，则进行减法操作。CPU 中的算术逻辑单元（Arithmetic Logical Unit, ALU）是实施具体运算的硬件功能单元，是执行阶段的核心部件。

》访存 阶段（MEMory access, MEM）：是指访存指令从存储器读出数据，或将数据写入存储器的过程。

》写回 阶段（Write Back, WB）：是指将指令执行结果写回到目标寄存器的过程。运算类指令的执行结果是执行阶段的输出，而访存指令的执行结果则是访存阶段从存储器读取出的数据。
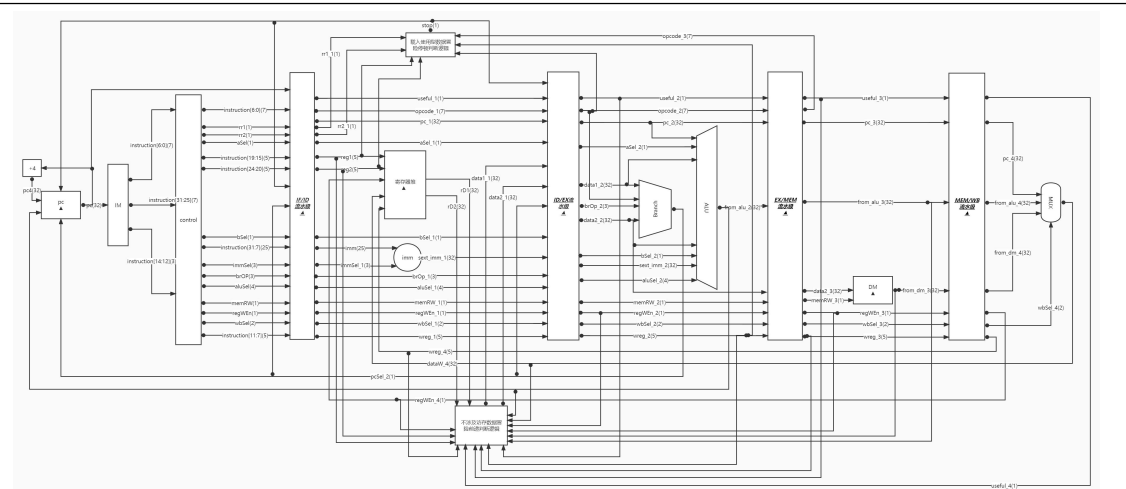
## 2.2 流水线 CPU 整体框图

要求：无需画出模块内的具体逻辑，但要标出模块的接口信号名、模块之间信号线的信号名和位宽，以及说明每个模块的功能含义。



各个模块功能：

**pc:** 更新 pc

**指令 IM:** 指令寄存器

**寄存器堆 regfile:** 从此获取 32 个寄存器存储内容

**控制单元 control:** 给出控制信号

**比较器 BranchComp:** 获取相应比较结果

**计算器 ALU:** 获取相应计算结果

**数据寄存器 DM:** 根据所给地址获得内存内容

**MUX\_WB:** 选择写回数据寄存器的内容


**IF/ID 流水级、ID/EX 流水级、EX/MEM 流水级、MEM/WB 流水级:** 4 个用于暂存指令执行的中间结果的流水线寄存器

**停顿判断逻辑:** 判断载入使用型数据冒险，并通过暂停和前递解决冒险

**前递判断逻辑:** 判断不涉及 LW 指令的数据冒险，并通过前递解决冒险
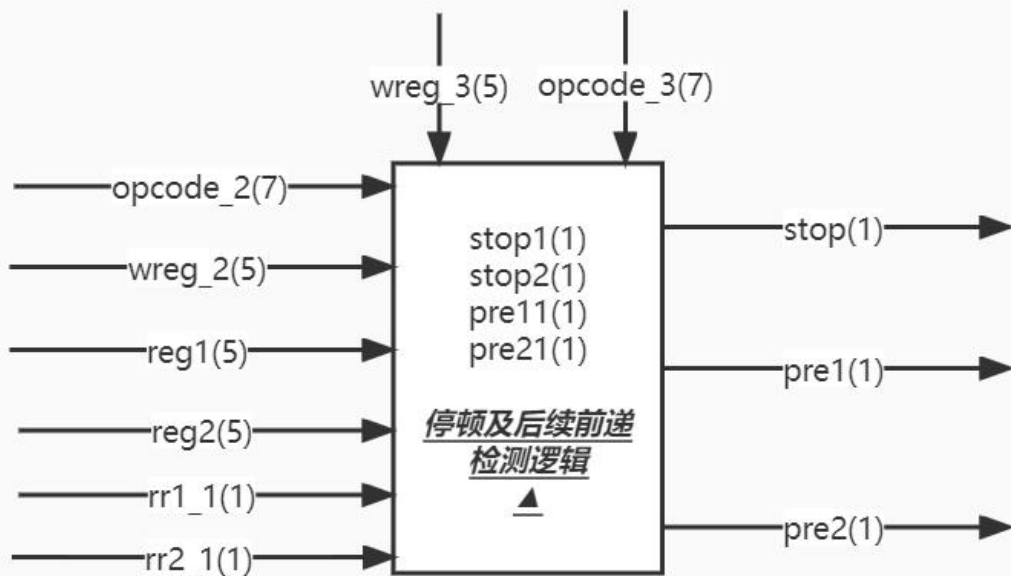
## 2.3 流水线 CPU 模块详细设计

要求：画出各个模块的详细设计图，包含内部的子模块，以及关键性逻辑；标出子模块接口信号名、各信号线的信号名和位宽，并有详细的解释说明；此外，必须结合模块图，详细说明数据冒险、控制冒险的解决方法。



当 EX 阶段正在执行取数指令( $\text{opcode\_2} == \text{'LW\_TYPE'}$ ), EX 阶段的写回寄存器与 ID 阶段要读取的寄存器  $\text{reg1/reg2}$  相同( $\text{wreg\_2} == \text{reg1/reg2}$  且  $\text{rr1\_1/rr2\_1}$ , 其中  $\text{rr1\_1/rr2\_1}$  表示 ID 阶段要读取寄存器  $\text{reg1/reg2}$ )时, 说明此时 EX 阶段和 ID 阶段的两条指令发生载入-使用型数据冒险, 采用组合逻辑, 赋  $\text{stop1/stop2} = 1$ , 而 **停顿信号**  $\text{stop} = \text{stop1} | \text{stop2}$ , 得知此时得停顿。 $\text{pre11}$  和  $\text{pre21}$  的赋值采用时序逻辑, 复位信号无效时, 在每个时钟上升沿将  $\text{pre11} \leq \text{stop1}$ 、 $\text{pre21} \leq \text{stop2}$ 。停顿一个时钟周期后, 利用  $\text{pre11}$  或  $\text{pre21}$  的改变将  $\text{stop}$  变回 0, 以实现只停顿一个时钟周期。同时采用组合逻辑, 赋 **停顿后续前递信号**  $\text{pre1/pre2}$  为  $\text{pre11/pre21}$ , 或着当 MEM 阶段正在执行取数指令( $\text{opcode\_3} == \text{'LW\_TYPE'}$ ), MEM 阶段的写回寄存器与 ID 阶段要读取的寄存器  $\text{reg1/reg2}$  相同( $\text{wreg\_3} == \text{reg1/reg2}$  且  $\text{rr1\_1/rr2\_1}$ , 其中  $\text{rr1\_1/rr2\_1}$  表示 ID 阶段要读取寄存器  $\text{reg1/reg2}$ )时, 将  $\text{pre1/pre2}$  赋为 1。停顿操作在部分部件设计中说明。


代码如下：



```

// 停顿1个时钟周期
reg pre11;
reg pre21;
wire stop1 = (opcode_2 == `LW_TYPE) & (wreg_2 == reg1) & rr1_1 & (!pre11);
wire stop2 = (opcode_2 == `LW_TYPE) & (wreg_2 == reg2) & rr2_1 & (!pre21);
wire stop = stop1 | stop2;
always @(posedge clk) begin
    if(rst) pre11 <= 0;
    else pre11 <= stop1;
end
wire pre1 = pre11 | ((opcode_3 == `LW_TYPE) & (wreg_3 == reg1) & rr1_1);
always @(posedge clk) begin
    if(rst) pre21 <= 0;
    else pre21 <= stop2;
end
wire pre2 = pre21 | ((opcode_3 == `LW_TYPE) & (wreg_3 == reg2) & rr2_1);

```

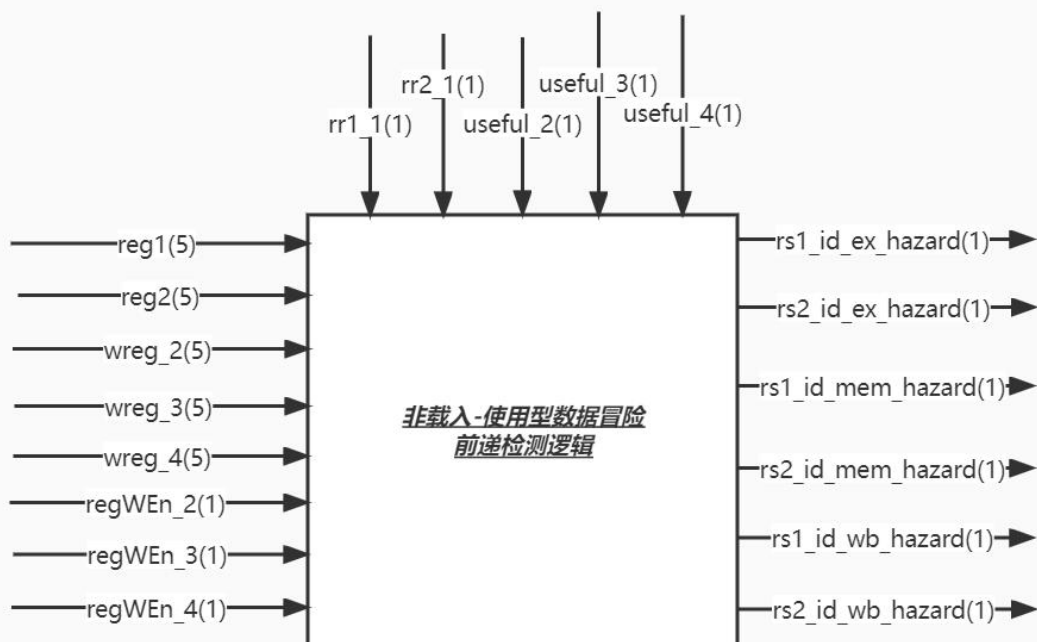


当 ID 阶段正在读寄存器 reg1/reg2 (即 rr1\_1/rr2\_1) 时, 若 EX 阶段的指令要写寄存器 wreg\_2 (即 regWEn\_2), 同时两寄存器是同一个 (即 reg1==wreg\_2/reg2==wreg\_2), 则检测到 RAW 情形 A, 设 rs1\_id\_ex\_hazard=1/rs2\_id\_ex\_hazard=1; 若 MEM 阶段的指令要写寄存器 wreg\_3 (即 regWEn\_3), 同时两寄存器是同一个 (即 reg1==wreg\_3/reg2==wreg\_3), 则检测到 RAW 情形 B, 设 rs1\_id\_mem\_hazard=1/rs2\_id\_mem\_hazard=1; 若 WB 阶段的指令要写寄存器 wreg\_4 (即 regWEn\_4), 同时两寄存器是同一个 (即 reg1==wreg\_4/reg2==wreg\_4), 则检测到 RAW 情形 C, 设 rs1\_id\_wb\_hazard=1/rs2\_id\_wb\_hazard=1。都需要前递。


前递的具体操作:



pre1=1: 将 MEM 阶段从 DM 中取来的数(from\_dm\_3)赋给 data1\_1  
 pre2=1: 将 MEM 阶段从 DM 中取来的数(from\_dm\_3)赋给 data2\_1  
 rs1\_id\_ex\_hazard=1: 将 EX 阶段 ALU 计算出的结果(from\_alu\_2)赋给 data1\_1  
 rs2\_id\_ex\_hazard=1: 将 EX 阶段 ALU 计算出的结果(from\_alu\_2)赋给 data2\_1  
 rs1\_id\_mem\_hazard=1: 将 MEM 阶段 ALU 计算出的结果(from\_alu\_3)赋给 data1\_1  
 rs2\_id\_mem\_hazard=1: 将 MEM 阶段 ALU 计算出的结果(from\_alu\_3)赋给 data2\_1  
 rs1\_id\_wb\_hazard=1: 将 WB 阶段 ALU 计算出的结果(from\_alu\_4)赋给 data1\_1  
 rs2\_id\_wb\_hazard=1: 将 WB 阶段 ALU 计算出的结果(from\_alu\_4)赋给 data2\_1

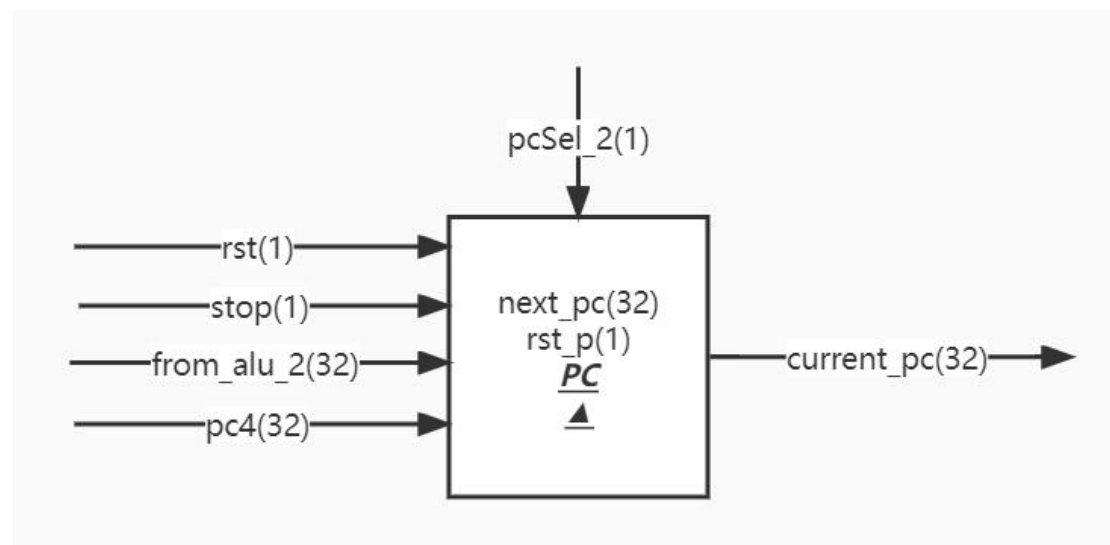

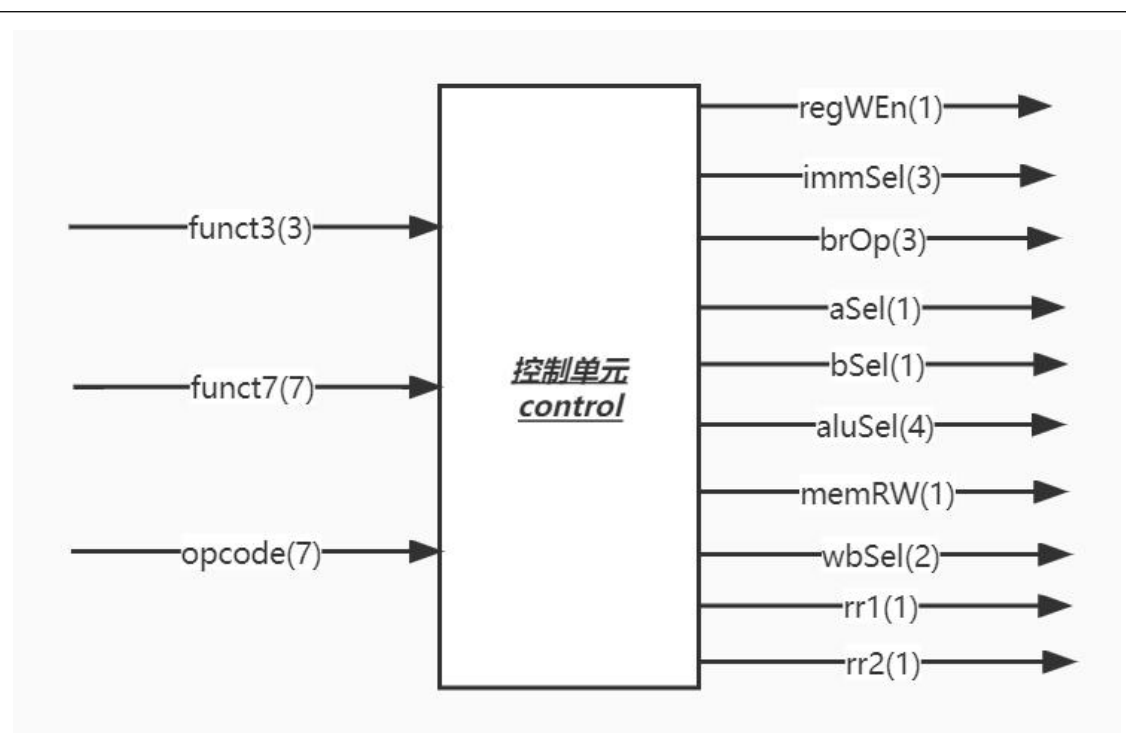**next\_pc** 的赋值采用组合逻辑，当 EX 阶段传来的 **pcSel\_2** 为 0 时表示跳转，被赋为 EX 阶段计算出来的地址 **from\_alu\_2**；当 **pcSel\_2** 为 1 时表示不跳转，被赋为 **pc4**（恒为 **pc+4**）。复位信号 **rst** 无效一个时钟周期后的时钟上升沿信号 **rst\_p** 无效。**current\_pc** 的赋值采用时序逻辑，在每个时钟上升沿，当 **rst\_p** 有效时，被赋值为 0；其它当停顿检测逻辑传来的信号有效，即 **stop=1** 时，保持；其他情况默认赋值为 **next\_pc**。以实现 **pc** 的更新。



控制信号的赋值均采用组合逻辑。

》regWEn: 当指令为 S 型指令或 B 型指令时, 不写寄存器, regWEn 设为 0, 否则设为 1。

》immSel: 根据 opcode 判断指令类型选择如何对立即数进行扩展。当指令为 I 型指令、LW 指令、jalr 指令时, immSel 设为 `I\_SEXT`; 当指令为 S 型指令时, immSel 设为 `S\_SEXT`; 当指令为 B 型指令时, immSel 设为 `B\_SEXT`; 当指令为 U 型指令时, immSel 设为 `U\_SEXT`; 当指令为 J 型指令时, immSel 设为 `J\_SEXT`; 其余情况默认 immSel 设为 3'b111。

》brOp: 当指令类型为 B 型指令时, 比较器做何比较由 funct3 决定, 直接将 brOp 设为 funct3; 其余情况默认 brOp 设为 3'b111。

》aSel: 根据指令类型判断 ALU 第一个操作数。当指令类型为 B 型指令或 J 型指令时, aSel 设为 0; 否则 aSel 设为 1。

》bSel: 根据指令类型判断 ALU 第二个操作数。当指令类型为 R 型指令时, bSel 设为 0; 否则 bSel 设为 1。


》aluSel: 当指令类型为 R 型指令时, 根据 funct3 和 funct7 判断计算器进行的操作类型, 分别将 aluSel 设为 `SUB`、`ADD`、`AND`、`OR`、`XOR`、`SLL`、`SRL`、`SRA`, 其它情况默认为 `NOOP`; 当指令类型为 I 型指令时, 根据 funct3 和 funct7 判断计算器进行的操作类型, 分别将 aluSel 设为 `ADD`、`AND`、`OR`、`XOR`、`SLL`、`SRL`、`SRA`, 其它情况默认为 `NOOP`; 当指令为 LW 指令、jalr 指令、S 型指令、B 型指令、J 型指令时, aluSel 设为 `ADD`; 当指令为 U 型指令时, aluSel 设为 `LUI`; 其余情况默认 aluSel 设为 `NOOP`。

》memRW: 根据指令类型判断读写内存。当指令类型为 S 型指令时需要写内存, memRW 设为 1; 其余情况默认不写内存, 设为 0。

》wbSel: 根据指令类型选择写回寄存器的内容。当指令类型为 J 型指令、jalr 指令时, wbSel 设为 `PC4`; 当指令为 LW 指令时, wbSel 设为 `FROM\_DM`; 其余情况默认 wbSel 设为 `FROM\_ALU`。

》rr1: 根据指令类型判断是否需要读取寄存器 reg1 中的内容。当指令为 R 型指令、I 型指令、LW 型指令、jalr 指令、S 型指令、B 型指令时，rr1 设为 1；当指令为 U 型指令、J 型指令时，rr1 设为 0；其他情况默认设为 0。

 》rr2: 根据指令类型判断是否需要读取寄存器 reg2 中的内容。当指令为 R 型指令、S 型指令、B 型指令时，rr2 设为 1；当指令为 I 型指令、LW 型指令、jalr 指令、U 型指令、J 型指令时，rr2 设为 0；其他情况默认设为 0。




所有输出信号的更新均采用时序逻辑，在时钟上升沿来临时：

当复位信号有效，即  $\text{rst}=1$  时，或要清空流水级，即  $\text{flush}$  (EX 阶段得到的  $\text{pcSel}$ )  $=0$  时，要将相应的寄存器清零， $\text{useful\_1}$  设为 'b0； $\text{pc\_1}$  设为 32'b0； $\text{reg1}$  设为 5'b0； $\text{reg2}$  设为 5'b0； $\text{wreg\_1}$  设为 5'b0； $\text{imm}$  设为 25'b0； $\text{opcode\_1}$  设为 7'b0； $\text{regWEn\_1}$  设为 1； $\text{immSel\_1}$  设为 'b111； $\text{brOp\_1}$  设为 'b111； $\text{aSel\_1}$  设为 1； $\text{bSel\_1}$  设为 1； $\text{aluSel\_1}$  设为 'NOOP； $\text{memRW\_1}$  设为 0； $\text{wbSel\_1}$  设为 'FROM\_ALU； $\text{rr1\_1}$  设为 0； $\text{rr2\_1}$  设为 0。


当来自停顿判断逻辑的停顿信号有效，即  $\text{stop}=1$  时，所有输出信号保持。

其它情况默认， $\text{useful\_1}$  设为 'b1； $\text{pc\_1}$  设为  $\text{pc}$ ； $\text{reg1}$  设为  $\text{instruction}[19:15]$ ； $\text{reg2}$  设为  $\text{instruction}[24:20]$ ； $\text{wreg\_1}$  设为  $\text{instruction}[11:7]$ ； $\text{imm}$  设为  $\text{instruction}[31:7]$ ； $\text{opcode\_1}$  设为  $\text{instruction}[6:0]$ ； $\text{regWEn\_1}$  设为  $\text{regWEn}$ ； $\text{immSel\_1}$  设为  $\text{immSel}$ ； $\text{brOp\_1}$  设为  $\text{brOp}$ ； $\text{aSel\_1}$  设为  $\text{aSel}$ ； $\text{bSel\_1}$  设为  $\text{bSel}$ ； $\text{aluSel\_1}$  设为  $\text{aluSel}$ ； $\text{memRW\_1}$  设为  $\text{memRW}$ ； $\text{wbSel\_1}$  设为  $\text{wbSel}$ ； $\text{rr1\_1}$  设为  $\text{rr1}$ ； $\text{rr2\_1}$  设为  $\text{rr2}$ 。

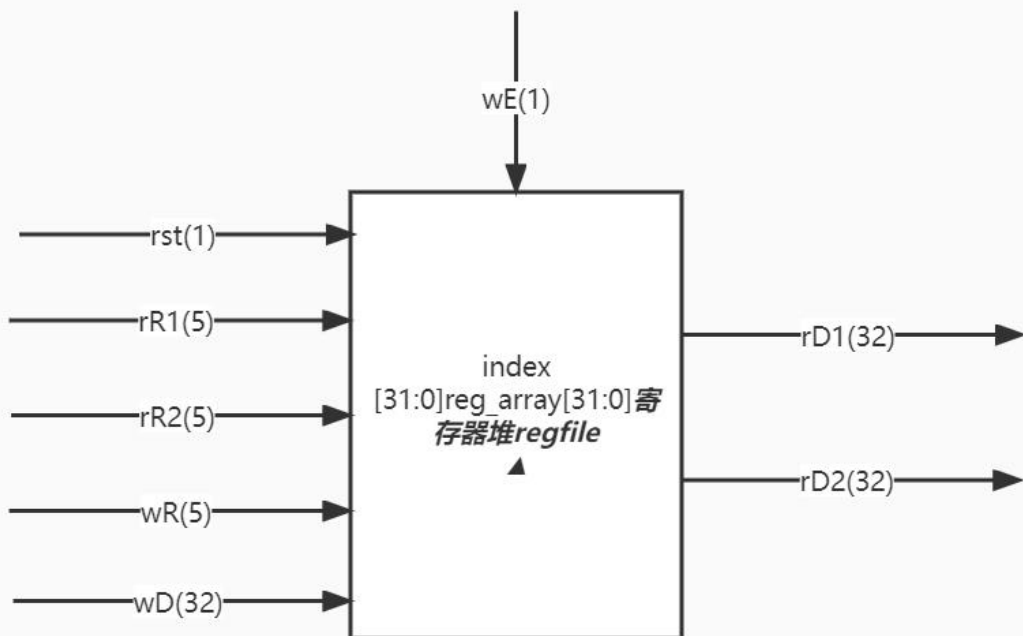


读寄存器采用组合逻辑，若  $\text{rR1}$  不是 0 号寄存器，将其中存储的内容赋给  $\text{rD1}$ ，否则将  $\text{rD1}$  设为 0；若  $\text{rR2}$  不是 0 号寄存器，将其中存储的内容赋给  $\text{rD2}$ ，否则将  $\text{rD2}$  设为 0。

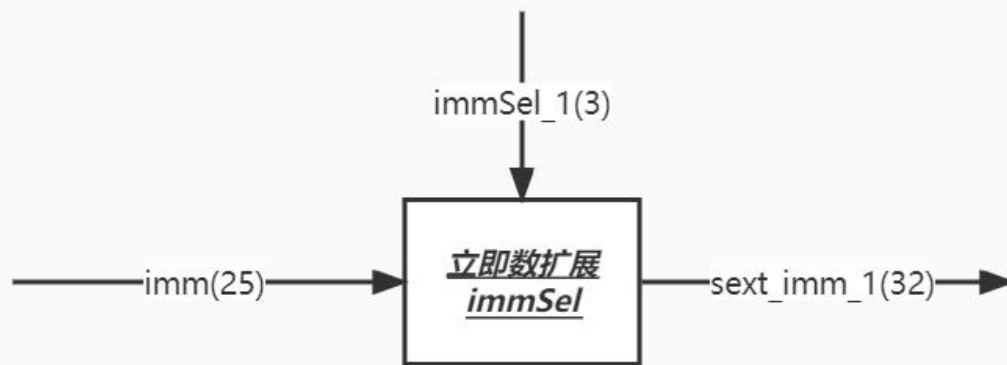写寄存器采用时序逻辑，每个时钟上升沿来临时，0 号寄存器  $\text{reg\_array}[0]$  恒设为 0，复位信号有效时，所有寄存器设为 0。不复位时，若写寄存器堆信号有效，即  $\text{wE}$  为 1 时，且目标寄存器不是 0 号寄存器，则将  $\text{reg\_array}[\text{wR}]$  设为  $\text{wD}$ 。



 根据控制信号对 25 位的数 `imm` 进行相应立即数扩展为 32 位的 `sext_imm_1`。当 `immSel_1` 为 `I_SEXT` 时，进行 I 型立即数扩展；当 `immSel_1` 为 `S_SEXT` 时，进行 S 型立即数扩展；当 `immSel_1` 为 `B_SEXT`，进行 B 型立即数扩展；当 `immSel_1` 为 `U_SEXT` 时，进行 U 型立即数扩展；当 `immSel_1` 为 `J_SEXT` 时，进行 J 型立即数扩展；其余情况默认设置 `sext_imm_1` 为 0。（与单周期设计相同）




所有输出信号的更新均采用时序逻辑，在时钟上升沿来临时：

当复位信号有效，即  $\text{rst}=1$  时，或要清空流水级，即  $\text{flush}$  (EX 阶段得到的  $\text{pcSel}$ )  $=0$  时，要将相应的寄存器清零， $\text{useful\_2}$  设为 'b0； $\text{pc\_2}$  设为  $32'b0$ ； $\text{wreg\_2}$  设为  $5'b0$ ； $\text{sext\_imm\_2}$  设为  $32'b0$ ； $\text{data1\_2}$  设为  $32'b0$ ； $\text{data2\_2}$  设为  $32'b0$ ； $\text{opcode\_2}$  设为  $7'b0$ ； $\text{regWEn\_2}$  设为 0； $\text{brOp\_2}$  设为 'b111； $\text{aSel\_2}$  设为 1； $\text{bSel\_2}$  设为 1； $\text{aluSel\_2}$  设为 'NOOP； $\text{memRW\_2}$  设为 0； $\text{wbSel\_2}$  设为 'FROM\_ALU。

当来自停顿判断逻辑的停顿信号有效，即  $\text{stop}=1$  时， $\text{useful\_2}$  设为 'b0； $\text{pc\_2}$  设为  $\text{pc\_1}$ ； $\text{wreg\_2}$  设为  $\text{wreg\_1}$ ； $\text{sext\_imm\_2}$  设为  $\text{sext\_imm\_1}$ ； $\text{data1\_2}$  设为  $\text{data1\_1}$ ； $\text{data2\_2}$  设为  $\text{data2\_1}$ ； $\text{opcode\_2}$  设为  $\text{opcode\_1}$ ； $\text{regWEn\_2}$  设为 0； $\text{brOp\_2}$  设为  $\text{brOp\_1}$ ； $\text{aSel\_2}$  设为  $\text{aSel\_1}$ ； $\text{bSel\_2}$  设为  $\text{bSel\_1}$ ； $\text{aluSel\_2}$  设为  $\text{aluSel\_1}$ ； $\text{memRW\_2}$  设为 0； $\text{wbSel\_2}$  设为  $\text{wbSel\_1}$ 。


其余情况默认将  $\text{useful\_2}$  设为  $\text{useful\_1}$ ； $\text{pc\_2}$  设为  $\text{pc\_1}$ ； $\text{wreg\_2}$  设为  $\text{wreg\_1}$ ； $\text{sext\_imm\_2}$  设为  $\text{sext\_imm\_1}$ ； $\text{data1\_2}$  设为  $\text{data1\_1}$ ； $\text{data2\_2}$  设为  $\text{data2\_1}$ ； $\text{opcode\_2}$  设为  $\text{opcode\_1}$ ； $\text{regWEn\_2}$  设为  $\text{regWEn\_1}$ ； $\text{brOp\_2}$  设为  $\text{brOp\_1}$ ； $\text{aSel\_2}$  设为  $\text{aSel\_1}$ ； $\text{bSel\_2}$  设为  $\text{bSel\_1}$ ； $\text{aluSel\_2}$  设为  $\text{aluSel\_1}$ ； $\text{memRW\_2}$  设为  $\text{memRW\_1}$ ； $\text{wbSel\_2}$  设为  $\text{wbSel\_1}$ 。

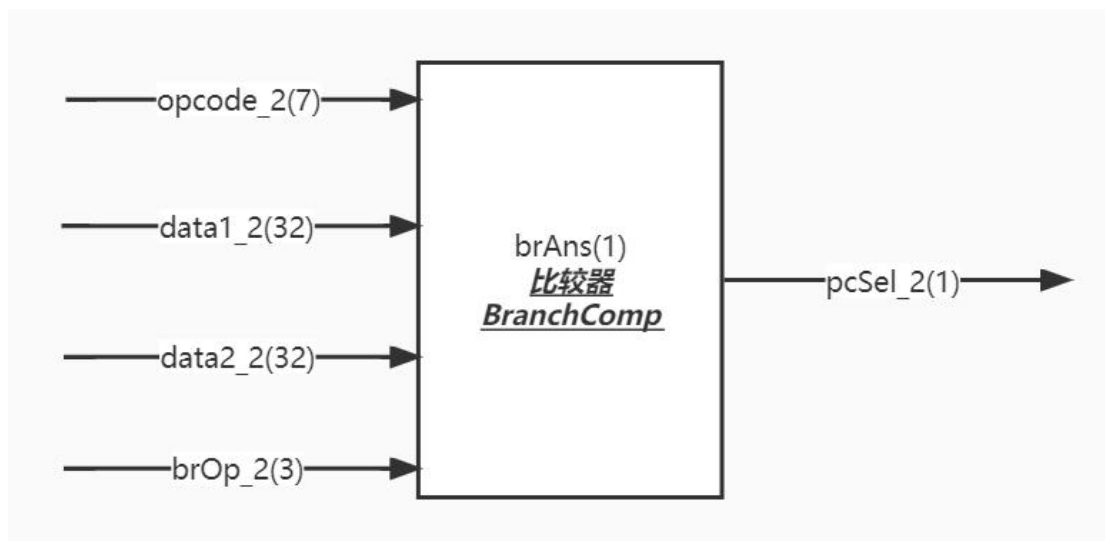

$\text{brOp\_2}$  为 'BEQ 时， $\text{data1\_2} == \text{data2\_2}$  则将  $\text{brAns}$  设为 0，否则为 1；为 'BNE 时，与 'BEQ 相反；为 'BLT 时， $\text{data1\_2} < \text{data2\_2}$  则将  $\text{brAns}$  设为 0，否则为 1；为 'BGE 时，与 'BLT 相反。

 
同时根据 EX 阶段所执行的指令类型，即  $\text{opcode\_2}$  判断  $\text{pcSel}$ ，当指令为 R 型指令、I 型指令、LW 指令、S 型指令、U 型指令时，指令不跳转， $\text{pcSel\_2}$  设为 1；当指令为 B 型指令时，由比较结果判断指令跳转与否， $\text{pcSel\_2}$  设为  $\text{brAns}$ ；当指令为 J 型指令或 jalr 指令，指令跳转， $\text{pcSel\_2}$  设为 0；其余情况默认指令不跳转， $\text{pcSel\_2}$  设为 1。





运算器采用组合逻辑。


aSel 为 0 时，ALU 第一个操作数 a 选择 pc，为 1 时选择 reg1 存储的数。bSel 为 0 时，ALU 第二个操作数 b 选择 reg2 存储的数，为 1 时选择扩展后的立即数。当 aluSel 为 `ADD 时，ALU 对两操作数进行加法操作 ( $\text{result} = a + b$ )；当为 `SUB 时，做减法操作 ( $\text{result} = a - b$ )；当为 `AND 时，做与操作 ( $\text{result} = a \& b$ )；当为 `OR 时，做或操作 ( $\text{result} = a | b$ )；当为 `XOR 时，做异或操作 ( $\text{result} = a \wedge b$ )；当为 `SLL 时，做左移操作 ( $\text{result} = a \ll b[4:0]$ )；当为 `SRL 时，做逻辑右移操作 ( $\text{result} = a \gg b[4:0]$ )；当为 `SRA 时，做算数右移操作 ( $\text{result} = (\text{signed}(a)) \gg b[4:0]$ )；当为 `LUI 时，直接将 b 赋值给 result ( $\text{result} = b$ )；其他情况默认将 result 直接赋值为 0。（与单周期设计相同）

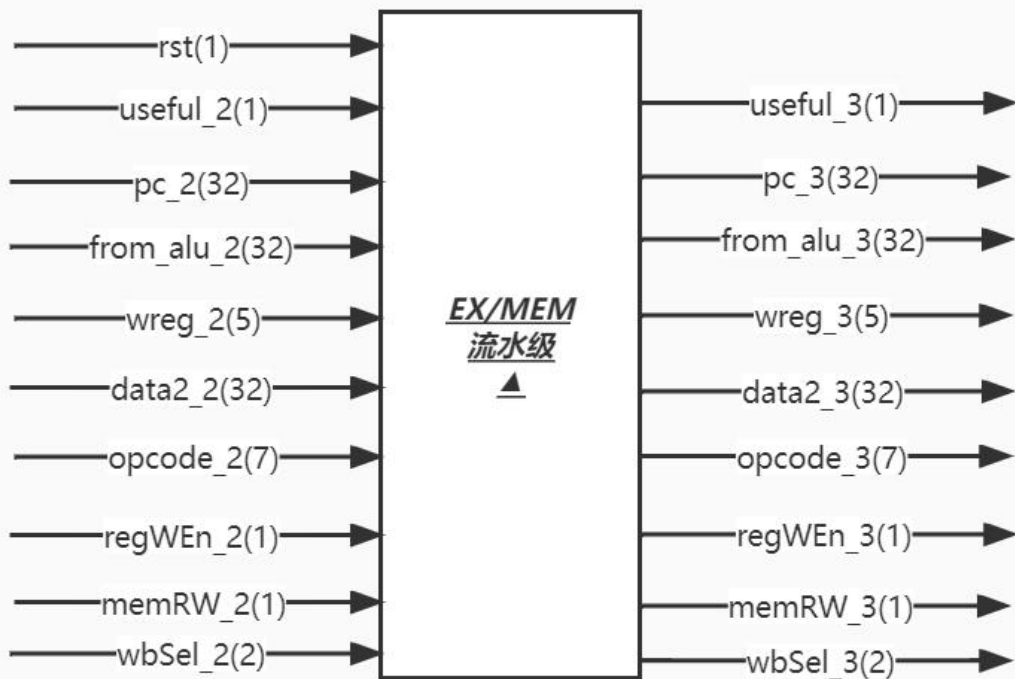

所有输出信号的更新均采用时序逻辑，在时钟上升沿来临时：

当复位信号有效，即  $\text{rst}=1$  时， $\text{useful}_3$  设为  $\text{'b0}$ ； $\text{pc}_3$  设为  $32\text{'b0}$ ； $\text{from\_alu}_3$  设为  $32\text{'b0}$ ； $\text{wreg}_3$  设为  $5\text{'b0}$ ； $\text{data2}_3$  设为  $32\text{'b0}$ ； $\text{opcode}_3$  设为  $7\text{'b0}$ ； $\text{regWEn}_3$  设为  $0$ ； $\text{memRW}_3$  设为  $0$ ； $\text{wbSel}_3$  设为  $\text{'FROM\_ALU}$ 。

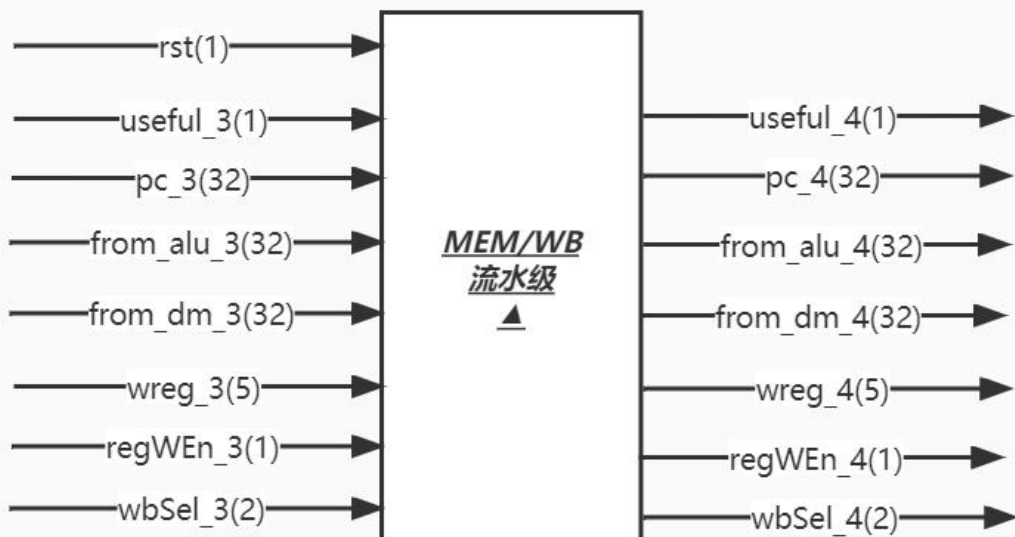其余情况默认将  $\text{useful}_3$  设为  $\text{useful}_2$ ； $\text{pc}_3$  设为  $\text{pc}_2$ ； $\text{from\_alu}_3$  设为  $\text{from\_alu}_2$ ； $\text{wreg}_3$  设为  $\text{wreg}_2$ ； $\text{data2}_3$  设为  $\text{data2}_2$ ； $\text{opcode}_3$  设为  $\text{opcode}_2$ ； $\text{regWEn}_3$  设为  $\text{regWEn}_2$ ； $\text{memRW}_3$  设为  $\text{memRW}_2$ ； $\text{wbSel}_3$  设为  $\text{wbSel}_2$ 。




所有输出信号的更新均采用时序逻辑，在时钟上升沿来临时：


当复位信号有效，即  $\text{rst}=1$  时， $\text{useful}_4$  设为  $\text{'b0}$ ； $\text{pc}_4$  设为  $32\text{'b0}$ ； $\text{from\_alu}_4$

设为 32'b0; from\_dm\_4 设为 32'b0; wreg\_4 设为 5'b0; regWEn\_4 设为 0; wbSel\_4 设为 `FROM\_ALU。

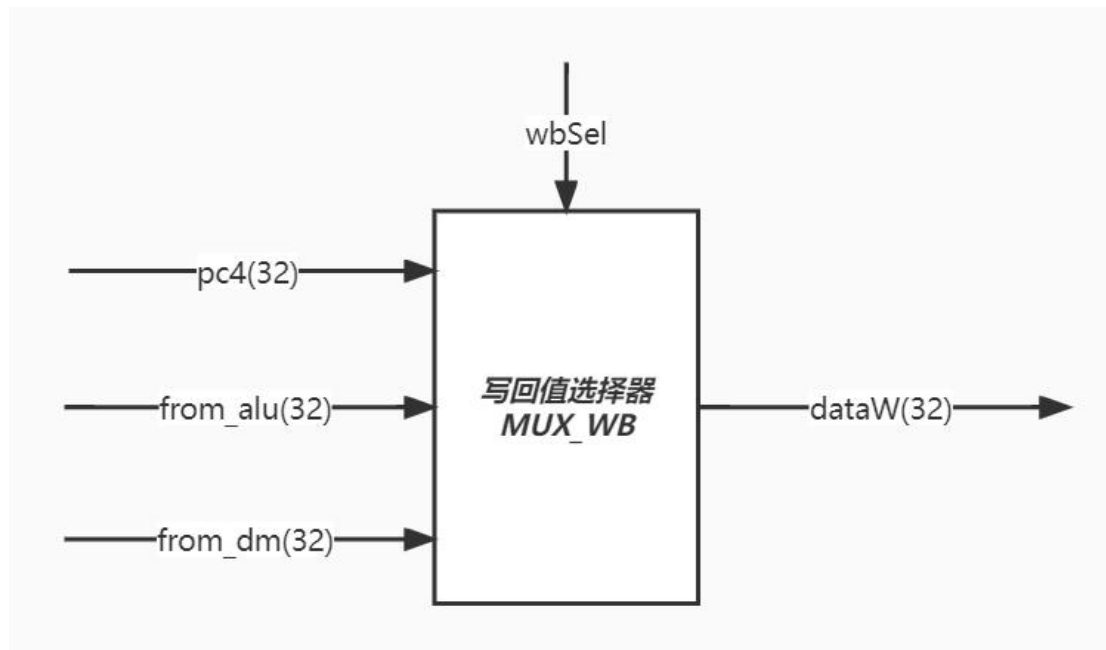其余情况默认将 useful\_4 设为 useful\_3; pc\_4 设为 pc\_3; from\_alu\_4 设为 from\_alu\_3; from\_dm\_4 设为 from\_dm\_3; wreg\_4 设为 wreg\_3; regWEn\_4 设为 regWEn\_3; wbSel\_4 设为 wbSel\_3。



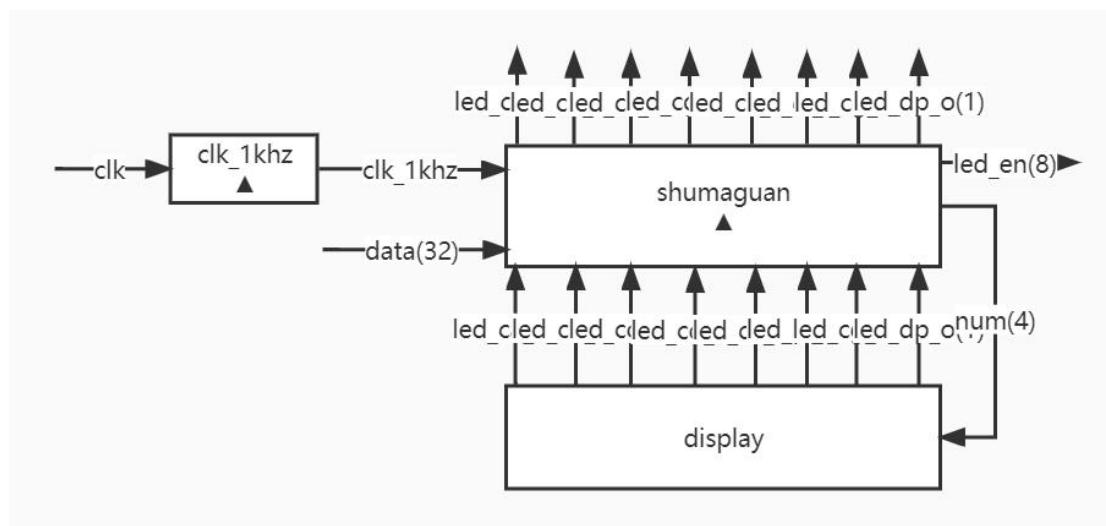寄存器堆写回值 dataW 的赋值采用组合逻辑。当 wbSel=`PC4 时，选择 pc+4；当 wbSel=`FROM\_ALU 时，选择 ALU 的计算结果；当 wbSel=`FROM\_DM 时，选择从 DM 中取出的结果。（与单周期设计相同）




数码管显示逻辑。Top 模块获取数码管所需显示的数字 data 和进行时钟分频得到时钟信号 clk\_1khz，传入 shumaguan 模块，由 shumaguan 模块计算出每个分频后时钟周期显示的数字 num 和数码管使能信号。（与单周期设计相同）

## 2.4 流水线 CPU 仿真及结果分析





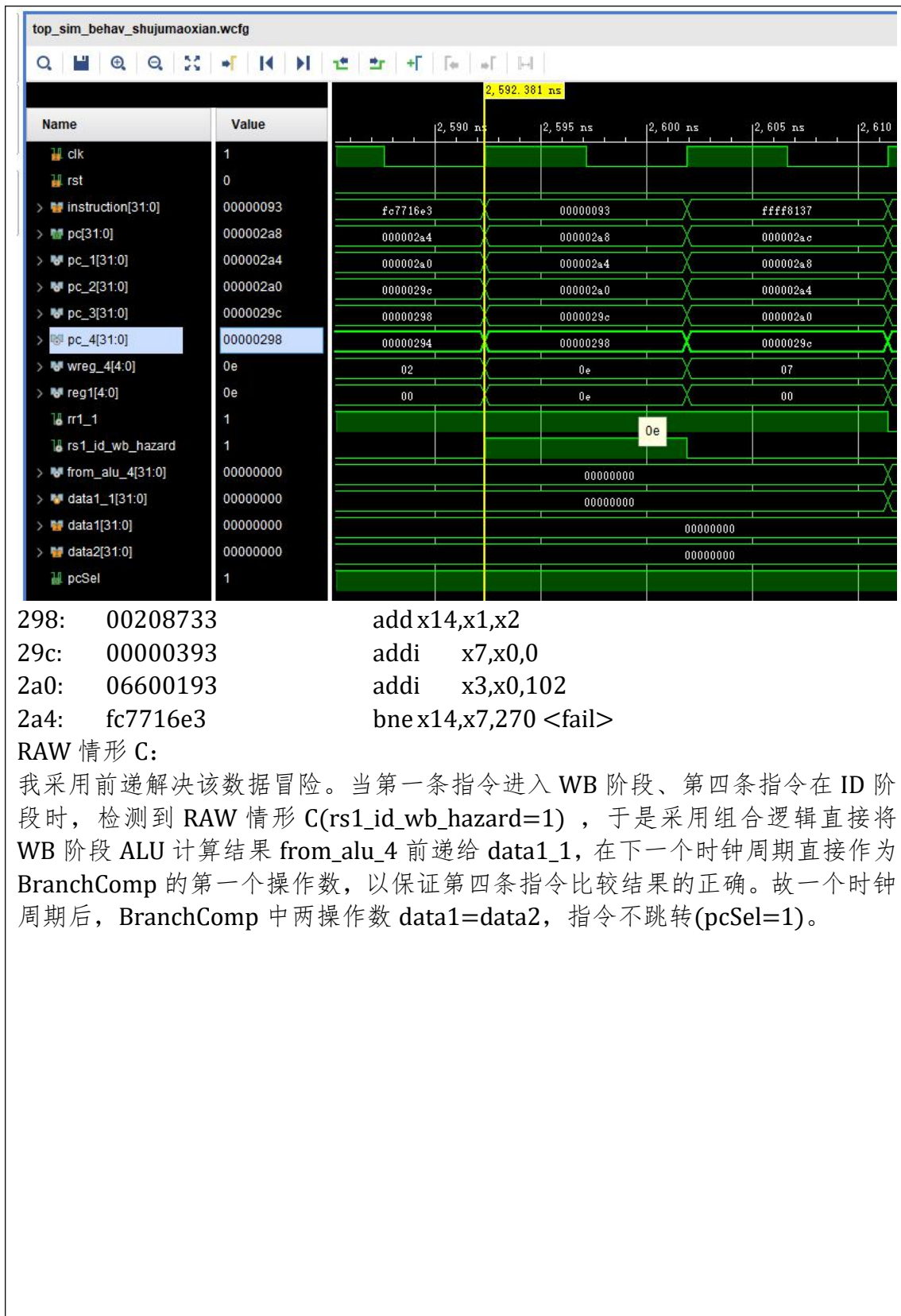



### 3 设计过程中遇到的问题及解决方法

要求:包括设计过程中遇到的有价值的错误,或测试过程中遇到的有价值的问题。所谓有价值,指的是解决该错误或问题后,能够学到新的知识和技巧,或加深对已有知识的理解和运用。

1. 在比较器 BranchComp 中进行有符号数的比较时,直接用“>”、“≤”判断时,默认进行的是无符号数的判断,改正后应该考虑分为两操作数同号和异号两种情况。
2. 对于时序逻辑电路,输出信号相比时钟有效边沿存在一定的输出延时,在单周期 CPU 设计时,若寄存器堆的读取采用组合逻辑,可能读取到 pc 还未来得及更新时的错误值,上板验证后发现结果也确实不正确,且存在电路不稳定的现象,改正后采取在时钟的上升沿更新 pc,在时钟的下降沿读取寄存器堆 RF。而在流水线 CPU 设计时,各个阶段总在执行不同的指令,为保证指令获得正确的执行结果,寄存器堆的读取操作应改成组合逻辑。
3. 运算器中对操作数 a 进行移位操作时,最多移动 31 位,故仅取操作数 b 的低 5 位作为移位位数 shamt。考虑到算数右移有符号数的情况,代码应写成“result=(\$signed(a))>>>b[4:0]”。
4. 对于获取外设显示数据,相当于 S 型指令,设计单周期 cpu 时,采用组合逻辑,而设计流水线 cpu 时,应采用时序逻辑。而读取拨码开关,相当于 LW 指令,单周期 cpu 和流水线 cpu 均采用组合逻辑。
5. 复位信号 rst 为特殊信号,在 if-else 等条件判断语句中应单独列为一种情形,与其它条件分开,比如我原先写的 if(rst | !flush)…应写成 if(rst)…else if(!flush)…
6. 针对数码管显示全 0 但仿真波形无误,我所遇到的原因和解决方法:单周期时时钟分频有误,应根据时钟 IP 核传入的 clk 时钟频率 25MHZ,经分频后数码管刷新频率 2ms 刷新一次来进行分频。流水线时原采用组合逻辑获取数码管要显示的数字,导致时许有误,应采用和 CPU 相同时钟的时序逻辑,在每个 clk\_i 的上升沿写数码管和 led。
7. 在流水线 CPU 设计中,含有多个时序部件,尽量都采用同一个时钟沿。我原先流水级采用下降沿,跟新 pc、读寄存器堆、写内存等采用上升沿,仿真比较难看,但也算成功反应理想情况下结果正确,但板子可能就会反应不过来,这也可能是我数码管显示全零的原因之一。
8. 流水线 CPU 设计过程中,采用无脑停顿虽说比前递好想,但前者会降低 cpu 整体效率,而且实际上后者的代码并不比前者的复杂。

## 4 总结

要求：谈谈学完本课程后的个人收获以及对本课程的建议和意见。请在认真总结和思考后填写总结。

因为我有一位比我大一级的计科学长给我做了一个好榜样，他去年取得了这门课程的满分，同时我对这门课程兴趣浓厚，所以在考完试后我就开始认真着手于这门课程。

伊始到完成单周期计算器的下板，我花了近一周的时间，主要是刚开始我花了几天时间把指导书上提及的 MobaXterm、VS Code、虚拟机等下载到自己的电脑里，熟悉软件、使用远程平台等（我还是这类经验太欠缺，以前配置个环境、移动个软件目录都要花很长时间，捂脸.jpg）。单周期 cpu 主体的设计还是比较简单，但因为之前数逻知识的遗忘，下板的时候出现了很多问题，甚至因为降频失败导致数码管显示全零，这个问题还想了我很久。后面四五天的时间里设计流水线 CPU，我最大的困难和犯的错误出现在设计流水级等时序部件的时序上，还常常疑惑我这 trace 和仿真都没毛病哇，为啥下板就不行？现在我明白，不能总在理想情况下思考问题，也得为板子想想，捂脸.jpg。

我自觉对于《数字逻辑设计》和《计算机组成原理》的掌握并不全面深刻，还有很多遗忘，脑子也不灵活，所以算上我们班上课的半天时间，我几乎是把电脑搬到机房第一排放一整天。我见过的 T2210 上课的老师们都很好，不论是不是自己班里的学生，都很热心地帮我解决搓 cpu 过程中各式奇奇怪怪的问题，还老开玩笑说我又来白嫖老师 hh，谢谢老师和同学们~

流水线 180mhz（比我学长高 10mhz，嘿嘿）上板成功的时候，我在心里满满的充实感和成就感，通过这几天的学习，我也对《数字逻辑设计》和《计算机组成原理》的知识有了进一步的熟悉和掌握，收获满满。

我还有一点小小的建议是对指导书的修改，对于“单周期 CPU 时序”这一块，我采用“(3) 将 RF 的读逻辑更改为组合逻辑”，结果失败。还有建议下板测试 trace 的.xci 文件和 IP 核的修改、更新、使用说明能再详细点，我之前在到 vscode 测试 trace 文件、跑仿真、下板 trace 测试、下板计算器反复折腾，脑子都混乱了，捂脸.jpg。